

9. STEROWANIE SZYNĄ DANYCH

9.1. WSTĘP

Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z zagadnieniami sterowania transmisją informacji poprzez szynę danych, pomiędzy kilkoma nadajnikami i odbiornikami. Z tymi zagadnieniami można spotkać się często przy konstrukcji cyfrowych układów sterowania i układów współpracujących z mikroprocesorami.

Opisany zestaw laboratoryjny jest symulatorem czterobitowej szyny danych. Układ został fizycznie zrealizowany w oparciu o dwa mikroprocesory i umożliwia realizację przesłań danych pomiędzy różnymi układami przyłączonymi do szyny danych oraz wyświetlanie informacji o stanie poszczególnych bloków.

9.2. OPIS ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Na wstępie wyjaśnijmy znaczenie terminu „szyna danych”. Szyna danych (ang. *data bus*) to zespół linii (przewodów) służących do przesyłania danych między elementami połączonymi za jej pośrednictwem. Fizycznie szyna danych to przewody, do których przyłączone zostały wejścia i wyjścia układów współpracujących z szyną. Nadajnik ma wyjścia podłączone do szyny danych, natomiast odbiornik – wejścia. Układy będące nadajnikami informacji, albo mają wyjścia trójstanowe, albo są podłączone do szyny poprzez bramki z wyjściami trójstanowymi.

Sytuacja jest prosta, gdy do szyny podłączony jest tylko jeden nadajnik – wtedy trzeba tylko wygenerować sygnał zapisujący dane pojawiające na szynie do wybranego odbiornika. W przypadku, gdy do szyny danych podłączonych jest kilka źródeł informacji konieczny jest wtedy układ sterujący wyjściami trójstanowymi nadajników oraz sygnałami strojącymi odbiorników. Zagadnienie to zostanie omówione w p.9.2.3.

Czasami jednak, mówiąc „szyna danych” mamy na myśli cały zespół nadajników i odbiorników połączonych galwanicznie przewodami, które są fizycznie szyną - w tym przypadku czterobitową.

W tym zestawie przesłania po szynie danych i przyłączanie do niej różnych układów są symulowane programowo przy wykorzystaniu dwóch mikrokontrolerów z rodziny AVR (układów Atmega8 i Atmega32).

Działanie tego zestawu laboratoryjnego zostało opisane tak, jakby to było urządzenie zbudowane z podzespołów przedstawionych na jego głównej płycie czołowej i operacje przesłań byłyby dokonywane w konkretnym sprzęcie, przy wykonywaniu wyspecyfikowanych instrukcji i fizycznych dekodów sterujących przesyłaniem informacji przez szynę danych.

Z punktu widzenia użytkownika nieistotna jest budowa całego fizycznego układu w oparciu o mikrokontrolery i to, że po odpowiednim zaprogramowaniu symulują one pracę sprzętowej szyny danych. Istotne jest to, że układ symulatora zachowuje się tak samo jak równoważny mu układ zbudowany z układów TTL średniej i małej skali integracji.

Poprawność działania szyny danych należy kontrolować obserwując zawartości rejestrów wyświetlane na LED-ach oraz stany diod sygnalizacyjnych.

Widoki płyt: czołowej i pulpitu zestawu laboratoryjnego przedstawiono na Rys.9.1., który zamieszczono w Części 2 instrukcji „**TECHNIKA CYFROWA. LABORATORIUM. CYKL ĆWICZEŃ GRUPOWYCH.**”.

9.2.1. OZNACZENIA ELEMENTÓW NA PULPICIE ZESTAWU

Przełączniki

- ZER.** – przycisk zerowania generatora sterującego GS.
- START** – przycisk inicjujący rozpoczęcie wykonywania cyklu, mikrocyklu lub programu, w zależności od ustawienia przełączników wyboru trybu (rodzaju) pracy zestawu.
- CZYTAJ** – przycisk inicjujący odczyt danych z klawiatury **dane** i ponowny start działania układu sterującego, który zatrzymał się po napotkaniu instrukcji czytania danych.
- Mikrocykl**
Cykl
Program } – zespół przełączników zależnych - wybór trybu pracy zestawu laboratoryjnego:
- Sieć** – przełącznik do włączania/wyłączania zasilania zestawu laboratoryjnego.

Diody LED

- Praca** – LED sygnalizujący wykonywanie przez zestaw cyklu, mikrocyklu lub programu.
- Gotów** – LED sygnalizujący oczekiwanie na wpis danych wejściowych - dioda zgaśnie po odczycie stanu przycisków z klawiatury **dane**, po naciśnięciu przycisku **CZYTAJ**.
- Koniec** – LED sygnalizujący zakończenie wykonywania przez zestaw cyklu, mikrocyklu lub programu.
- SIEĆ** – LED sygnalizujący włączenie zasilania zestawu laboratoryjnego.

9.2.2. OPIS ELEMENTÓW NA GŁÓWNEJ PŁYTCIE CZOŁOWEJ ZESTAWU

Na płycie głównej zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* przedstawiono jego schemat blokowy. Uwidoczniono na nim połączenia między układami współpracującymi z szyną oraz elementy układu sterującego pracą szyny danych. Ponadto na płycie głównej zestawu laboratoryjnego znajdują się przyciski i przełączniki służące do programowania i sterowania pracą zestawu, oraz diody LED, których przeznaczenie opisano poniżej.

Przełączniki

a) w dolnej części płyty głównej:

- zer.** – przycisk zerowania adresu przy zapisie oraz odczycie RAM-u.
- zapis/praca** – przełącznik wyboru trybu pracy RAM: *wciśnięty* = *zapis RAM-u*, *wyciśnięty* = *praca zestawu*.
- wpisz** – przycisk do zapisania, do RAM-u słowa ustawionego na klawiaturze **C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W₁, W₂**, po jego wciśnięciu adres automatycznie zwiększa się o 1.
- C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W₁, W₂** – klawiatura do ustawiania słowa przy zapisie RAM-u: *przycisk wciśnięty* = „1”, *wyciśnięty* = „0”.
- R_A, R_B, R_C** – zespół przełączników zależnych do wyboru rejestru, którego zawartość ma być wyświetlana na diodach, umieszczonych na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego, poniżej tych rejestrów.

b) w górnej części płyty głównej:

dane (d_3, d_2, d_1, d_0) – klawiatura do wprowadzania danych wejściowych: *przycisk wciśnięty* = „1”,
wyciśnięty = „0”.

instrukcja (I_2, I_1, I_0) – klawiatura do wprowadzania kodu instrukcji: *przycisk wciśnięty* = „1”,
wyciśnięty = „0”.

zer. – przycisk przy rejestrze R_P , do zerowania adresu przy zapisie, oraz odczycie rejestru programu.

praca/zapis – przełącznik przy rejestrze R_P , do wyboru trybu pracy rejestru programu:

wciśnięty = *zapis* R_P , *wyciśnięty* = *praca zestawu*;

wpisz – przycisk przy rejestrze R_P , do zapisania słowa ustawionego na klawiaturze I_2, I_1, I_0
do R_P , po jego wciśnięciu adres automatycznie zwiększa się o 1.

Diody LED

I_2, I_1, I_0, C_1, C_0 – wyświetlanie aktualnego adresu pamięci, przy zapisie jak i odczycie RAM-u.

$C_T, B_T, A_T, C_C, B_C, A_C, W_1, W_2$ – wyświetlanie wartości słowa sterującego wpisanego do pamięci RAM, znajdującego się pod adresem wyświetlanym przez diody I_2, I_1, I_0, C_1, C_0 , przy odczycie RAM-u.

adres (a_2, a_1, a_0) – wyświetlanie adresu aktualnie wykonywanej instrukcji z rejestru R_P .

diody rejestrów R_A, R_B, R_C (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) – wyświetlane zawartości poszczególnych rejestrów.
Wybór rejestru dokonuje się poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku: R_A, R_B lub R_C , które znajdują się z prawej strony rejestrów.

diody rejestru R_{WY} (Q_3, Q_2, Q_1, Q_0) – wyświetlanie zawartości rejestru R_{WY} .

9.2.3. BLOKI FUNKCJONALNE I ELEMENTY ZESTAWU

1) Układ sterujący

Układ sterujący pracą zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* zbudowany jest z następujących zespołów:

- pamięci RAM o organizacji 32 x 8 (32 słowa 8-bitowe),
- generatora sygnałów zegarowych GS,
- dwóch dekodерów adresowych ($BIN \rightarrow 1 \text{ z } n$).

◀ Pamięć RAM

Jest to najważniejsza część tego zestawu laboratoryjnego. W niej są zapisywane kody poszczególnych mikroinstrukcji, które mają być realizowane w zestawie po wczytaniu instrukcji zadanej do wykonania.

Wejścia adresowe pamięci RAM połączone są z wyjściami rejestru instrukcji R_I (bity I_2, I_1, I_0) i z wyjściami generatora GS (bity C_1, C_0); przy czym C_0 jest najmłodszym bitem adresu, a I_2 – najstarszym.

Wyjścia pamięci RAM oznaczone symbolami: C_T , B_T , A_T , są połączone z wejściami adresowymi dekodera 1; wyjścia: C_C , B_C , A_C - z wejściami adresowymi dekodera 2; natomiast wyjścia W_1 i W_2 - z wejściami informacyjnymi rejestrów pomocniczych R_1 i R_2 .

Do wejść danych RAM-u przyłączone są sygnały z przełączników: C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 , na których ustawiane są wartości słów zapisywanych w pamięci.

Do wejść sterujących pracą pamięci przyłączone są sygnały sterujące zapisem i odczytem RAM-u - z przełączników i przycisków: **zer.**, **praca/zapis**, **wpisz** (znajdują się one w dolnej części płyty głównej).

Organizację pamięci RAM, z uwidocznieniem jej podziału na obszary przyporządkowane poszczególnym instrukcjom przedstawiono w tabeli 9.1.

I_2	I_1	I_0	C_1	C_0	C_T	B_T	A_T	C_C	B_C	A_C	W_1	W_2
0	0	0	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X
0	0	1	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
1	1	1	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X

Tabela. 9.1. Organizacja zawartości pamięci RAM.

W każdym słowie pamięci RAM zapisujemy informacje opisujące działania w danym mikrocyklu w następującej kolejności:

- na pozycjach C_T , B_T , A_T - zakodowaną informację o numerze nadajnika wykorzystywanego w tym mikrocyklu (patrz Tabela.9.2.).
- na pozycjach C_C , B_C , A_C - zakodowaną informację o numerze odbiornika wykorzystywanego w tym mikrocyklu (patrz Tabela.9.3.).
- na pozycjach W_1 i W_2 - zakodowaną informację o funkcji realizowanej przez ALU przy wykonywaniu danej instrukcji (patrz Tabela.9.4. i Tabela.9.5.).

◀ Generator GS

Generator sygnałów zegarowych GS steruje wykonywaniem poszczególnych instrukcji. Ponadto – w czasie zapisu pamięci RAM - wyznacza kolejne adresy, pod którymi mają być zapisywane kody mikroinstrukcji.

Stany jego wyjść C_1 , C_0 przyjmują kolejno wartości: 00, 01, 10, 11. W trybie **praca**, każde przejście między kolejnymi stanami C_1 , C_0 oznacza, że został wykonany jeden mikrocykl. Do realizacji każdej instrukcji muszą zostać wykonane mikroinstrukcje w czterech mikrocyklach. W trybie **zapis** stan wyjść generatora wyznacza adresy, pod którymi zapisujemy kolejne słowa do pamięci RAM.

◀ Dekodery sygnałów sterujących

Dekoder 1, na którego wejścia podawane są z RAM-u sygnały C_T , B_T , A_T , wytwarza sygnały sterujące T_i . Jego sygnały wyjściowe: T_1 , T_A , T_B , T_C , T_{ALU} , T_{WE} , podawane są na wejścia sterujące przyłączaniem poszczególnych nadajników do szyny danych. Wyznaczają one moment otwarcia trójstanowych wyjść umożliwiając wystawienie na szynę danych informacji z wybranego nadajnika. Sposób generowania sygnałów sterujących T_i na wyjściach dekodera 1 przedstawiono w tabeli 9.2.

C_T	B_T	A_T	T_1	T_A	T_B	T_C	T_{ALU}	T_{WE}
0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabela. 9.2. Tablica pracy dekodera 1 - wytwarzającego sygnały sterujące nadajnikami.

Dekoder 2, na którego wejścia podawane są z RAM-u sygnały C_C , B_C , A_C , wytwarza sygnały sterujące C_j . Jego sygnały wyjściowe: C_{R1} , C_A , C_B , C_C , C_{R1} , C_{R2} , C_{WY} , podawane są na wejścia zapisu (zegarowe) poszczególnych odbiorników. Wyznaczają one moment zapisu informacji z szyny danych do poszczególnych odbiorników. W zestawie laboratoryjnym wszystkie odbiorniki przyłączone do szyny danych to rejestry z równoległym wpisem danych.

Sposób generowania sygnałów sterujących C_j na wyjściach dekodera 2 przedstawiono w tabeli 9.3.

C_C	B_C	A_C	C_{RI}	C_A	C_B	C_C	C_{R1}	C_{R2}	C_{WY}
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Tabela 9.3. Tablica pracy dekodera 2 – wytwarzającego sygnały sterujące odbiornikami.

Rozdzielenie zakresu pracy obu dekoderek powoduje, że w jednej chwili czasu do szyny danych podłączony jest tylko jeden nadajnik i jeden odbiornik. Pozwala to wyeliminować niejednoznaczności w wyborze urządzenia, które ma być aktualnym nadajnikiem, a które odbiornikiem.

2) Jednostka arytmetyczno-logiczna (ALU)

Układ ALU realizuje operacje arytmetyczne i logiczne na 4-bitowych liczbach zapisanych w rejestrach R_1 i R_2 . Rodzaj wykonywanej operacji określa pięciobitowe słowo stanu: $M S_3 S_2 S_1 S_0$, które jest zapisywane w dwóch 3-bitowych rejestrach przesuwających.

Na Rys.9.1. przedstawiono układ połączeń ALU z wyjściami w/w rejestrów. Na wejścia informacyjne rejestrów przesuwających podawane są z pamięci RAM sygnały W_1 i W_2 , zaś na ich wejścia zegarowe podawany jest sygnał $= C_{RI} + C_{R1} + C_{R2}$. Z tych zależności wynika, że w czasie projektowania instrukcji z użyciem jednostki arytmetyczno-logicznej należy koniecznie przewidzieć wygenerowanie w trzech pierwszych mikrocyklach sygnałów C_{RI} , C_{R1} i C_{R2} .

W celu ustalenia prawidłowych stanów wejść sterujących, określających wybór operacji, jaką ma wykonać ALU należy także we właściwej kolejności zapisać ich wartości w pamięci RAM, na pozycjach W_1 i W_2 w kolejnych mikrocyklach. Sposób kodowania funkcji realizowanej przez ALU przedstawiono w tabeli 9.4.

I_2	I_1	I_0	C_1	C_0	C_T	B_T	A_T	C_C	B_C	A_C	W_1	W_2
X	X	X	0	0							M	S_3
			0	1							S_2	S_1
			1	0							X	S_0
			1	1							X	X

Tabela 9.4. Zasada kodowania funkcji realizowanej przez ALU.

Jednostka arytmetyczno-logiczna jest układem kombinacyjnym i wynik na jej wyjściu pojawia się po podaniu danych na wejścia. Wystawienie wyniku operacji na magistralę wymaga otwarcia wyjść trójstanowych ALU poprzez podanie sygnału T_{ALU} . W tym układzie można zrealizować po 16 operacji logicznych i arytmetycznych, które wyspecyfikowano w tabeli 9.5.

Lp.	S_3	S_2	S_1	S_0	Operacje arytmetyczne $M = 0$	Operacje logiczne $M = 1$
1.	0	0	0	0	$Y = 0$	$Y = \overline{R1}$
2.	0	0	0	1	$Y = R1 \div R2$	$Y = \overline{R1} \wedge R2$
3.	0	0	1	0	$Y = R1 \times R2 - 1$	$Y = \overline{R1} \vee R2$
4.	0	0	1	1	$Y = R1 + R2$	$Y = 1$
5.	0	1	0	0	$Y = R1^2 - R2^2$	$Y = R1 \oplus R2$
6.	0	1	0	1	$Y = R1 \times 2$	$Y = \overline{R1} \Leftrightarrow R2$
7.	0	1	1	0	$Y = \frac{R1 + R2}{2}$	$Y = R1 \Rightarrow R2$
8.	0	1	1	1	$Y = R1 \times R2$	$Y = R1 \vee R2$
9.	1	0	0	0	$Y = R1 \% R2$	$Y = \overline{R1} \Rightarrow R2$
10.	1	0	0	1	$Y = R1 \div 2$	$Y = \overline{\overline{R1} \wedge R2}$
11.	1	0	1	0	$Y = (R1 \times R2) - (R1 + R2)$	$Y = R1 \wedge R2$
12.	1	0	1	1	$Y = R1 - R2$	$Y = R1 \oplus R2$
13.	1	1	0	0	$Y = (R1 - R2)^2$	$Y = R2$
14.	1	1	0	1	$Y = R1$	$Y = \overline{R1} \vee R2$
15.	1	1	1	0	$Y = R1^3$	$Y = R1 \Leftrightarrow R2$
16.	1	1	1	1	$Y = R1 - 1$	$Y = \overline{R1} \oplus R2$

Tabela 9.5. Lista operacji dokonywanych przez ALU

UWAGA: w tabeli 9.5. symbole danych umieszczonych w rejestrach R_1 i R_2 zapisano jako $R1$ i $R2$.

3) Rejestry pomocnicze

Do tej grupy należą rejestry: R_{WY} , R_A , R_B , R_C , R_1 , R_2 , R_P , R_I . Dwa z nich: R_P i R_I są rejestrkami 3-bitowymi, pozostałe są 4-bitowe. Wszystkie są połączone z szyną danych.

Można wśród nich wyróżnić:

- układy dwukierunkowe, które mogą pracować jako nadajnik i jako odbiornik danych;
- układy jednokierunkowe, które są wykorzystywane tylko jako nadajnik, albo tylko jako odbiornik danych.

◀ Do grupy układów dwukierunkowych należą rejestry: R_A , R_B , R_C . Zapis informacji z szyny danych do tych rejestrów nastąpi po podaniu na ich wejścia zegarowe odpowiednio sygnałów C_A , C_B , C_C . Odczyt informacji z tych rejestrów i wystawienie jej na szynę danych nastąpi po podaniu na ich wejścia sterujące odpowiednio sygnałów T_A , T_B , T_C .

Podgląd na LED-ach zawartości każdego z rejestrów dwukierunkowych możliwy jest poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze R_A , R_B , R_C . W danym momencie możliwy jest podgląd zawartości tylko jednego z rejestrów.

◀ Do grupy układów jednokierunkowych należą rejestry: R_I , R_1 , R_2 , R_{WY} , R_P , przy czym R_P może pracować tylko jako nadajnik, a pozostałe – tylko jako odbiorniki.

- Rejestr R_I służy do przechowywania kodu instrukcji, która jest aktualnie wykonywana przez zestaw laboratoryjny. Ten kod jest jednocześnie adresem obszaru w pamięci RAM, gdzie zapisane są 4 słowa z zakodowanymi poleceniami (mikrocyclami). Mają one być wykonane w czasie realizacji tej instrukcji. Wyjścia rejestru R_I są połączone bezpośrednio z odpowiednimi wejściami adresowymi RAM-u. Zapis informacji do rejestru następuje po podaniu na jego wejście zegarowe sygnału C_{RI} . Przez cały czas jego zawartość jest wyświetlana na LED-ach umieszczonych na głównej płycie czołowej zestawu.
- Rejestry R_1 i R_2 są układami pełniącymi rolę bufora dla danych wejściowych jednostki arytmetyczno-logicznej. Zapis informacji do nich realizowany jest poprzez podanie na wejście zegarowe tych rejestrów odpowiednio sygnałów C_{R1} i C_{R2} .
- Rejestr R_{WY} służy do prezentacji wyników operacji wykonywanych przez zestaw laboratoryjny. Wpisanie do niego informacji nastąpi po podaniu na jego wejście zegarowe sygnału C_{WY} . Zawartość tego rejestru także jest wyświetlana w sposób ciągły na LED-ach umieszczonych na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego.
- Rejestr R_P to zespół ośmiu rejestrów połączonych tak, że możliwy jest sekwencyjny odczyt danych w nich zapisanych. Przechowywany jest w nim program, czyli zbiór kodów instrukcji, które ma wykonać zestaw laboratoryjny i to w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane do tego rejestru. Odczyt kolejnej, zapisanej w nim instrukcji, i wystawienie jej na szynę danych nastąpi każdorazowo po podaniu na jego wejście sterujące sygnału T_I . Na LED-ach: adres (a_2 , a_1 , a_0) wyświetlany jest numer aktualnie wykonywanej instrukcji. Pobieranie kolejnej instrukcji z rejestru programu i wyświetlanie jej numeru jest sterowane z licznika, uruchamianego w momencie rozpoczęcia pracy zestawu w trybie **Program**.

9.2.4. ZASADA DZIAŁANIA ZESTAWU

Zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* umożliwia modelowanie transmisji danych pomiędzy wybranymi układami pełniącymi rolę nadajników i odbiorników informacji. Przepływ informacji odbywa się za pośrednictwem szyny danych. Wszystkie nadajniki, odbiorniki, jak i sama szyna danych są układami 4 bitowymi, w których zastosowano logikę dodatnią (jedynka logiczna oznacza stan aktywny).

Nadajnikiem może być wyjście jednego z następujących układów:

- rejestr R_A ,
- rejestr R_B ,
- rejestr R_C ,
- jednostka arytmetyczno-logiczna ALU,
- zespół przełączników do zadawania danych wejściowych **dane** (d_3, d_2, d_1, d_0),
- zespół przełączników do wprowadzania kodu instrukcji **instrukcja** (I_2, I_1, I_0) - przy pracy w trybie **Cykl** lub **Mikrocykl**,
- rejestr R_P - przy pracy w trybie **Program**.

Odbiornikiem może być wejście jednego z następujących układów:

- rejestr R_A ,
- rejestr R_B ,
- rejestr R_C ,
- rejestr pomocniczy R_1 ,
- rejestr pomocniczy R_2 ,
- rejestr wyjściowy R_{WY} ,
- rejestr instrukcji R_I .

Do szyny danych, którą fizycznie stanowią cztery przewody, dołączone są wszystkie wyjścia nadajników i wejścia odbiorników. Wspomniano już, że układy będące nadajnikami informacji, albo mają wyjścia trójstanowe, albo są podłączone do szyny poprzez bramki z wyjściami trójstanowymi i są sterowane sygnałami T_i (przy $T_i = 0$ wyjście i-tego nadajnika jest w stanie wysokiej impedancji).

Zapis oraz odczyt informacji odbywa się poprzez podanie w odpowiedniej sekwencji czasowej sygnałów sterujących: na wejście T_i i-tego nadajnika i wejście C_j j-tego odbiornika. Odczyt informacji z nadajnika odbywa się poprzez podanie na wejście wybranego nadajnika stanu wysokiego sygnału sterującego „T”. Zapis informacji do odbiornika nastąpi po podaniu na wejście sterujące odpowiedniego odbiornika stanu wysokiego sygnału sterującego „C”.

Sygnały te są generowane przez układ sterujący, który składa się z pamięci RAM, generatora sygnałów GS oraz dwóch dekoderek sygnałów wyjściowych.

W zestawie laboratoryjnym przesyłanie informacji sterowane jest trzybitową instrukcją, zadawaną bezpośrednio z przycisków **instrukcja** (I_2, I_1, I_0) lub przez jej odczyt z rejestru R_P .

Instrukcja, która ma być wykonana przez zestaw laboratoryjny, tzn. wybór rodzaju wykonywanej operacji, wyznaczenie układów nadajnika i odbiornika pomiędzy którymi na nastąpić przepływ danych, wybór źródła danych, itp. definiowana jest przez zestaw czterech 8-bitowych słów sterujących. Są one zapisywane z przełączników C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 bezpośrednio do pamięci RAM. Organizacja pamięci RAM i sposób jej programowania został omówiony w p.9.2.3.

Realizowanie przesłań pomiędzy elementami przyłączonymi do szyny danych jest oczywiście możliwe dopiero po zapisaniu pamięci RAM.

Podstawowym trybem pracy zestawu jest **Cykl**. Prześledźmy, jak w tym trybie działa zestaw laboratoryjny.

Ustawiamy na klawiaturze **instrukcja** żądany kod instrukcji, która ma wykonać zestaw. Następnie przez wcisnięcie przycisku **START**, znajdującego się na płycie czołowej zestawu laboratoryjnego inicjujemy rozpoczęcie wykonywania operacji (start pracy układu). Wyjścia generatora GS C_1 , C_0 , które są podłączone do wejść adresowych RAM-u, będą przyjmowały kolejno wartości 00, 01, 10, 11. Każde przejście pomiędzy stanami oznacza wykonanie przez układ jednego mikrocyklu. W jednej instrukcji, określonej przez słowo adresowe zadane z klawiatury **instrukcja**, mamy więc cztery mikroinstrukcje, a każda z nich wykonywana jest podczas jednego mikrocyklu.


Przyjmijmy, że w pamięci RAM pod adresami xxx00 zostało zapisane słowo 000 000 xx (a tak powinno być zawsze!!!). W takiej sytuacji stan wejść adresowych $C_1 = C_0 = 0$ (niezależnie od stanu pozostałych wejść adresowych) wywołuje z pamięci słowo 000 000 xx. Spowoduje ono pojawienie się na wyjściach dekodérów 1 i 2 (patrz tablice 9.2. 9.3.) sygnałów T_1 i C_{RI} . Sygnały te spowodują przesłanie instrukcji ustawionej na klawiaturze **instrukcja**, poprzez szynę danych do rejestru instrukcji R_I , którego wyjścia połączone są z wejściami adresowymi I_2 , I_1 , I_0 pamięci RAM.

Dalsze trzy stany wejść C_1 , C_0 (01, 10, 11) wywołują z pamięci RAM trzy słowa, które sterują trzema przesłaniami informacji zapisanymi w kolejnych mikrocyklach.

W trybie **Cykl** każda instrukcja jest wykonywana w czterech mikrocyklach. W pierwszym mikrocyklu zawsze przesyłana jest instrukcja z klawiatury do rejestru instrukcji, zaś w pozostałych trzech mikrocyklach wykonywane są przesłania nakazane instrukcją.

Przy wykonywaniu instrukcji z użyciem ALU w pierwszym mikrocyklu generowany jest sygnał C_{RI} , tak jak i przy wykonywaniu każdej innej instrukcji. W drugim i trzecim mikrocyklu generowane są sygnały C_{R1} i C_{R2} , które ładują rejestry R_1 i R_2 . W tych trzech mikrocyklach impulsy zegarowe są doprowadzane 3-bitowych rejestrów przesuwających i do nich zostają wpisywane wartości bitów W_1 i W_2 . W ten sposób do rejestrów przesuwanych zostaje wpisane słowo stanu ALU, które determinuje funkcję, jaką ma wykonać ALU. W ostatnim, czwartym mikrocyklu, generowany jest sygnał dołączający ALU do szyny danych i sygnał zapisu informacji z szyny do wybranego odbiornika – różnego od R_1 i R_2 .

Wyjścia dekodérów 1 i 2, które generują sygnały T_i i C_j są strobowane sygnałami T_X i C_Y generowanymi w takt sygnałów C_1 i C_0 , jak to pokazano to na Rys.9.2. Eliminuje to wpływ hazardów na pracę układów w zestawie.

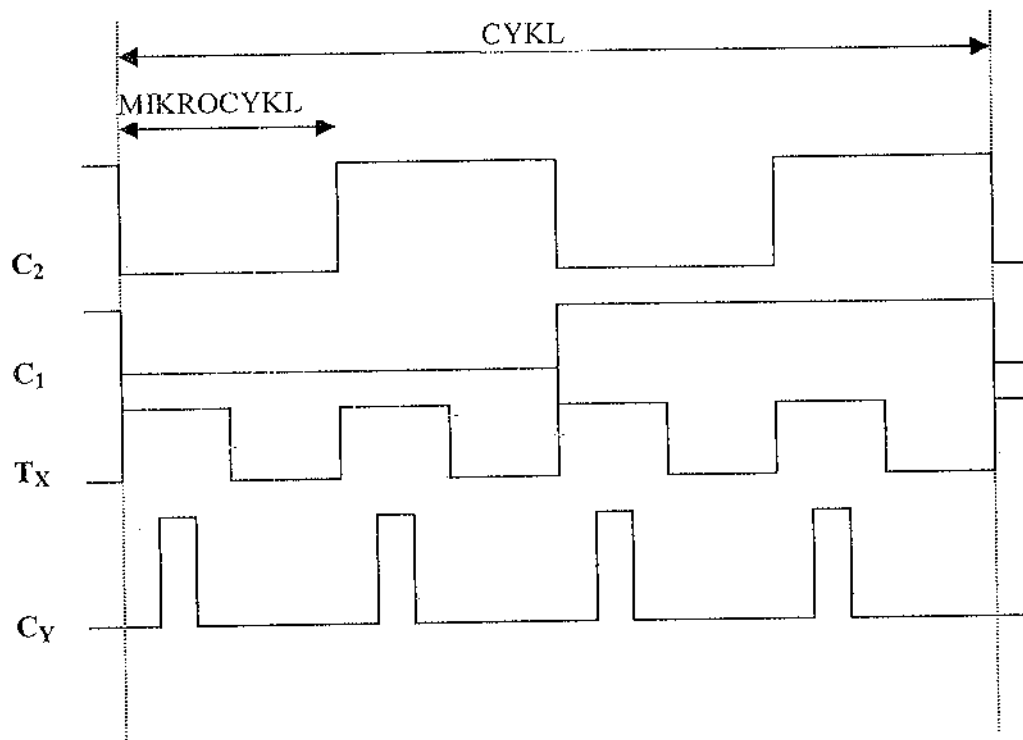

Rys.9.2. Zależności czasowe pomiędzy impulsami C_1 , C_0 a impulsami T_X , C_Y strobującymi dekodery.

9.2.5. ZASADY WYKORZYSTYWANIA ZESTAWU

Wykorzystywanie zestawu laboratoryjnego *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* odbywa się zawsze w dwóch, następujących po sobie, etapach:

- etap pierwszy: PROGRAMOWANIE;
- etap drugi: PRACA.

◆ PROGRAMOWANIE

Realizacja tego etapu wymaga wykonania następujących czynności:

- zapisania pamięci RAM,
- zapisania programu w rejestrze programu, czyli w R_P .

1) Zapisanie RAM-u

Już wcześniej zaznaczono, że wykorzystywanie zestawu laboratoryjnego do modelowania różnych przesłań za pośrednictwem szyny danych będzie możliwe dopiero po zapisaniu RAM-u, czyli zaprogramowaniu sposobu działania tego urządzenia.

Przypomnijmy, że w każdych czterech kolejnych wierszach pamięci RAM są zapisane kody mikroinstrukcji, jakie muszą zostać wykonane po wywołaniu instrukcji wybranej do realizacji przez zestaw.

Przy projektowaniu poszczególnych instrukcji należy pamiętać, że ze względu na konstrukcję zestawu trzeba spełnić wymagania co do kolejności umieszczania niektórych mikroinstrukcji w poszczególnych mikrocyklach.

Z analizy tabel pracy dekodatorów 1 i 2 (Tabela.9.1. i Tabela.9.2.) wynika, że aby w pierwszym mikrocyklu została pobrana instrukcja z klawiatury **instrukcja** (albo z rejestru programu R_P) i wpisana do rejestru instrukcji R_I , muszą w nim być wygenerowane sygnały T_I i C_{RI} . W każdym pierwszym mikrocyklu do pamięci RAM musi być wpisane słowo 000 000 xx. W pozostałych mikrocyklach wpisujemy kody mikroinstrukcji, których wykonanie jest niezbędne do realizacji programowanej instrukcji.

Specjalne warunki należy spełnić przy projektowaniu instrukcji, w których wykorzystuje się jednostkę arytmetyczno-logiczną. Zagadnienie to zostało wyjaśnione w p.9.2.4., podp.2), a sposób kodowania funkcji realizowanej przez ALU przedstawiono w tabeli 9.4. Wymagania tam podane muszą być bezwzględnie spełnione, albowiem przy innym sposobie zakodowania mikrocykli nie zostanie poprawnie ustawione słowo stanu, które ustala operację jaką wykona ALU.

2) Zapisanie programu

Polega ono na zapisaniu w pamięci programu, czyli w R_P zestawu instrukcji, które zestaw ma wykonać jednorazowo. Jednorazowo można wpisać 8 instrukcji. Oczywiście nie trzeba do tego rejestru wpisywać wszystkich instrukcji, które zostały zaprogramowane. Można także zażądać, aby jedna instrukcja została wykonana kilka razy -- wtedy jej kod wpisujemy kilkakrotnie. Instrukcje zostaną wykonane w kolejności wpisania do R_P .

Zapisanie rejestru programu nie jest konieczne, aby przystąpić do etapu **PRACA**, ale zestaw nie będzie mógł wtedy pracować w trybie **Program**.

Po zakończeniu etapu programowania możemy przystąpić do drugiego etapu, tzn. do właściwej pracy z zestawem.

♦ PRACA

W tym etapie możliwe jest wykonywanie zapisanych wcześniej instrukcji oraz programów, a także wykonywanie prostych obliczeń z wykorzystaniem jednostki arytmetyczno-logicznej i modelowanie różnych przesłań za pomocą szyny danych.

Zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH* ma przewidziane trzy tryby pracy:

- **Mikrocykl**,
- **Cykl**,
- **Program**.

Wyboru trybu pracy zestawu dokonuje się przez wciśnięcie jednego z trzech przełączników zależnych, które znajdują się na płycie pulpitu i są opisane nazwami podanymi powyżej.

1) Mikrocykl

W tym trybie realizacja instrukcji zadanej z klawiatury **instrukcja** odbywa się na raty – po wciśnięciu przycisku **START** nastąpi tylko jedna zmiana stanów wyjść C_1 , C_0 generatora GS. Zestaw wykonana jedną mikroinstrukcję i będzie oczekiwał na ponowne wciśnięcie przycisku **START**.

2) Cykl

W tym trybie, po wciśnięciu przycisku **START** zostanie zrealizowana cała instrukcja zadana z klawiatury **instrukcja**. Nastąpią kolejne cztery zmiany stanów wyjść C_1 , C_0 generatora GS.

3) Program

W tym trybie, po wciśnięciu przycisku **START** zostanie zrealizowane 8 instrukcji w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane w rejestrze programu R_P . Układ wygeneruje 32 kolejne stany wyjść C_1 , C_0 .

Jeżeli w czasie pracy zestawu pojawi się instrukcja czytania z wejścia, układ sterowania zatrzymuje się. Zapala się LED **Gotów**, który zgaśnie po wciśnięciu przycisku **CZYTAJ**. Nastąpi wtedy przepisanie danych z klawiatury **dane** do zaprogramowanego odbiornika i układ zostanie ponownie uruchomiony.

9.3. OBSŁUGA ZESTAWU LABORATORYJNEGO

Zestaw laboratoryjny musi zostać przygotowany do pracy. Należy w tym celu zdefiniować listę instrukcji, które mają być wykonywane przez zestaw laboratoryjny *STEROWANIE SZYNĄ DANYCH*, a następnie trzeba zapisać w pamięci RAM odpowiednie kody, zapewniające realizację zaprojektowanych operacji.

Listę rozkazów najlepiej jest umieścić w tabeli, o kształcie jak Tabela.9.1. Następnie możemy przystąpić do sekwencyjnego zapisu danych do pamięci RAM, a w dalszej części do wykonania zapisanego programu.

9.3.1. ZAPIS PROGRAMU DO PAMIĘCI RAM

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Przełącznik **zapis/praca** ustawić w pozycji **zapis** - *wciśnięty*.
- Wyzerować adres w pamięci RAM (I_2 , I_1 , I_0) oraz stan wyjść adresowych generatora GS (C_1 , C_0) poprzez naciśnięcie odpowiadającym im odpowiednich przycisków **zer**.
- Na klawiaturze ustawić wartość słowa sterującego C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 , a następnie dokonać wpisu tego słowa do pamięci, pod adresem wyświetlanym przez diody I_2 , I_1 , I_0 , C_1 , C_0 , poprzez naciśnięcie przycisku **wpisz**. Stan wyjść adresowych I_2 , I_1 , I_0 , C_1 , C_0 zostanie automatycznie zwiększony o jeden.
- Powtórzyć czynności z pkt. c) aż do zapisania wszystkich instrukcji.

Zapis programu do rejestru programu R_P odbywa się analogicznie jak zapis do pamięci RAM.

9.3.2. WYKONANIE INSTRUKCJI ZAPISANYCH W PAMIĘCI

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- Przełącznik **zapis/praca** ustawić w pozycji **praca** - *wyciśnięty*.
- W zależności od interesującego nas trybu pracy programu wybrać **Mikrocykl**, **Cykl** lub **Program**.
- Wyzerować adres w pamięci RAM (I_2 , I_1 , I_0) oraz stan wyjść adresowych generatora GS (C_1 , C_0) poprzez naciśnięcie odpowiadających im przycisków **zer**.
- Wcisnąć przycisk **START**. Układ rozpocznie wykonywanie zapisanego programu.
- W razie potrzeby (świecąca dioda **Gotów**) dokonywać wpisu danych wejściowych z klawiatury **Dane** przez naciśnięcie przycisku **CZYTAJ**.
- Po zakończeniu wykonywania **Mikrocyklu** bądź **Cyklu** wznowienie wykonywania programu następuje przez ponowne naciśnięcie przycisku **START**. Należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniej zawartości rejestru instrukcji R_I .

9.3.3. KOREKTA PROGRAMU ZAPISANEGO W PAMIĘCI RAM

W przypadku wystąpienia błędu w zapisanym programie istnieje możliwość zapisu poprawnego słowa z klawiatury C_T , B_T , A_T , C_C , B_C , A_C , W_1 , W_2 i korekta nieprawidłowej części programu. Aby tego dokonać należy postępować jak w przypadku schematu zapisu nowego programu przedstawionego w pkt.9.3.1., z tą różnicą, że zamiast dokonywać zerowania adresu w pamięci RAM, na klawiaturze I_2 , I_1 , I_0 ustawiamy adres pamięci pod którym chcemy zapisać poprawną wartość słowa sterującego.

9.4. PROGRAM ĆWICZENIA

9.4.1. PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

1. W domu należy rozwiązać zadania otrzymane od prowadzącego. W przypadku, gdy zadany problem wymaga wykonania ciągu kilku złożonych obliczeń z wykorzystaniem ALU, wskazane jest przygotowanie algorytmu wykonywanych obliczeń w postaci schematu operacyjnego (jak przy programowaniu).
2. Następnie należy przygotować listę rozkazów potrzebnych do realizacji programu. Najlepiej jest przygotować ją w postaci podanej w Tab.9.1.

9.4.1. PRZEBIEG ĆWICZENIA W LABORATORIUM

1. W laboratorium, po zaakceptowaniu przez prowadzącego przygotowanego w domu rozwiązania problemu należy zapisać zaprojektowane instrukcje w pamięci RAM, oraz program w pamięci R_P . Postępowanie w trakcie tych czynności opisano w p. 9.3.
2. Po zapisaniu instrukcji w RAM i programu w R_P należy sprawdzić poprawność działania programu na przygotowanych przez siebie danych, a następnie zademonstrować go prowadzącemu. Prowadzący może wymagać przeprowadzenia... demonstracji przy wykorzystaniu danych podanych przez niego.
3. Po zaakceptowaniu przez prowadzącego przedstawionego rozwiązania, należy wykonać jego ewentualne dodatkowe polecenia. Po ich wykonaniu należy uzyskać potwierdzenie wykonania ćwiczenia.

9.5. PRZYKŁADOWE ZADANIA PROJEKTOWE

1. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4-bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia, a następnie wykona na nich następującą operację (jedną z podanych wybiera prowadzący):

$$a. \quad C = \frac{(A \cdot B) - (A + B) + B}{4}$$

$$b. \quad C = (A \oplus B) + (\bar{A} \vee \bar{B})$$

$$c. \quad C = (A^2 - B^2 + (A - B)^2)^{\wedge} B$$

Liczbę wyjściową $C(c_3c_2c_1c_0)$ zapisać do rejestru wyjściowego R_{WY} . Należy przygotować zestaw danych, na których będzie można sprawdzić poprawność działania programu. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.

2. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4-bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywało do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby tworzące ciąg Fibonacciego (kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich): najpierw $C=A+B$, potem $D=B+C$, następnie $E=C+D$, etc. Określić, ile można wygenerować takich liczb za pomocą 8 instrukcji (wliczając w nie wczytanie liczb z klawiatury). W przypadku przepełnienia – przeniesienie należy zaniedbać. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
3. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4-bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby będące o 1 mniejszą niż poprzednia: $A, A-1, A-2, A-3, A-4$, etc. Program ma działać w nieskończonej pętli. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
4. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4-bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczby będące o 2 większe niż poprzednia: $A, A+2, A+4, A+6, A+8$, etc. Program ma działać w nieskończonej pętli. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
5. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał dwie liczby 4-bitowe $A(a_3a_2a_1a_0)$ i $B(b_3b_2b_1b_0)$ podawane przez prowadzącego zajęcia. Następnie należy sprawdzić, czy liczba B jest równa kwadratowi liczby A . Jeżeli $B=A^2$, należy B przesłać do rejestru R_A , w przeciwnym przypadku – do rejestru R_A trzeba wpisać 0. Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
6. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4-bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie, jeżeli $a_3=0$, będzie wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} liczbę zanegowaną względem A ; natomiast jeżeli $a_3=1$, to będzie wpisywał liczbę 2 razy mniejszą niż A . Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.
7. Przygotować taki zestaw instrukcji (maksymalnie 8), który będzie wczytywał liczbę 4-bitową $A(a_3a_2a_1a_0)$ podawaną przez prowadzącego zajęcia, a następnie, jeżeli $A \geq 8$ to będzie dzielił tę liczbę na dwa i wpisywał do rejestru wyjściowego R_{WY} , jeżeli $A < 8$ – będzie wpisywał A do rejestru wyjściowego R_{WY} . Następnie, prowadzący zajęcia musi podać

liczbę, która zostanie dodana do ostatniego wyniku i ta liczba ma zostać wpisana do rejestru wyjściowego R_{wy} . Sprawdzić działanie w dwóch trybach pracy: CYKL i PROGRAM.

8. Zdefiniować taki zestaw instrukcji, aby możliwe było wykonanie następujących operacji:

- 1) $dane \rightarrow R_A$,
- 2) $dane \rightarrow R_B$,
- 3) $R_A \rightarrow R_1$,
- 4) $R_B \rightarrow R_2$,
- 5) $R_1 + R_2 \text{ (arytm)} \rightarrow R_C$,
- 6) $R_C \rightarrow R_{wy}$,
- 7) Wyzeruj R_C

- Przed przystąpieniem do testowania instrukcji należy przygotować zestawy danych, które będą podawane jako argumenty przy wykonywaniu poszczególnych instrukcji i wykonać obliczenia kontrolne dla instrukcji 5).

- Sprawdzić działanie zaprojektowanych instrukcji w trzech trybach pracy zestawu laboratoryjnego: CYKL, MIKROCYKL i PROGRAM.

9.6. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE ZADANIA PROJEKTOWEGO

ZADANIE

Wczytać dwie liczby 4-bitowe. Na dwóch młodszych bitach obydwu liczb należy wykonać operację sumy logicznej, a na dwóch starszych bitach – sumy arytmetycznej. Wyniki tych dwóch działań skleić w liczbę 4-bitową i przesłać do rejestru wyjściowego.

W ramach rozwiązania należy przygotować wszystkie dane potrzebne do zaprogramowania pamięci RAM – najlepiej w postaci tabeli, wg wzoru podanego w tabeli 9.1.

UWAGA: przy dodawaniu nie uwzględniamy ewentualnego przeniesienia z najstarszej pozycji, bo w zestawie nie jest ono wyprowadzone z ALU.

ROZWIĄZANIE

1) Uwagi wstępne

Zadanie to można rozwiązać na kilka sposobów. Przy wyborze wariantu do realizacji trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę to, jakie instrukcje są dostępne w jednostce arytmetyczno-logicznej znajdującej się w zestawie.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, aby tak zaplanować obliczenia, by do ich zrealizowania wystarczyło użycie 8 różnych instrukcji – tyle można maksymalnie zapisać w pamięci RAM zestawu laboratoryjnego.

Ewentualnie można zaakceptować takie rozwiązanie, w którym zostało zaprojektowanych 8 różnych instrukcji, ale do wykonania zadanych obliczeń trzeba byłoby niektóre z nich użyć więcej niż jeden raz. Oczywiście wtedy nie można byłoby takich obliczeń realizować w trybie **Program**. Należałoby wtedy wykorzystać tryb **Cykl**.

2) Założenia wstępne

Struktura danych i wyniku

- Dane są dwie liczby, X i Z , które można zapisać w postaci: $X(x_3, x_2, x_1, x_0)$ i $Z(z_3, z_2, z_1, z_0)$:

- Wynik będzie miał postać: $W(w_3, w_2, w_1, w_0)$.

3) Algorytm obliczeń

Poniżej przedstawiono w punktach przykładowy algorytm obliczeń przy realizacji zadania. Odrabiającym ćwiczenie pozostawia się narysowanie tego algorytmu w postaci schematu operacyjnego.

a) Wczytać dane do rejestrów R_A i R_B : $X \rightarrow R_A, Z \rightarrow R_B$.

b) Obliczyć sumę logiczną liczb X i Z , a wynik zapisać w rejestrze R_C .

c) Nałożyć maskę 0011 na liczbę w rejestrze R_C . *{W tej sytuacji w rejestrze R_C zostanie zapisana liczba o postaci $(0, 0, w_1, w_0)$, gdzie dwa młodsze bity to wynik żądanej w zadaniu operacji na młodszych bitach liczb wejściowych}.*

- d) Nałożyć maskę 1100 na liczbę w rejestrze R_A . {Po wykonaniu tej operacji w rejestrze R_A zostanie zapisana liczba o postaci $(x_3, x_2, 0, 0)$ }.
- e) Nałożyć maskę 1100 na liczbę w rejestrze R_B . {Po wykonaniu tej operacji w rejestrze R_B zostanie zapisana liczba o postaci $(z_3, z_2, 0, 0)$ }.
- f) Obliczyć sumę arytmetyczną liczb znajdujących się aktualnie w rejestrach R_A i R_B . Wynik operacji ma zostać zapisany w rejestrze R_B . {W tej sytuacji w rejestrze R_B zostanie zapisana liczba o postaci $(w_3, w_2, 0, 0)$, gdzie dwa starsze bity to wynik żądanej w poleceniu zadaniu operacji na starszych bitach liczb wejściowych}.
- g) Wyzerować rejestr wyjściowy R_{WY} .
- h) Skleić dwie liczby: z rejestrów R_B i R_C w jedną liczbę 4-bitową i przesłać ją do rejestru wyjściowego R_{WY} . {W tej sytuacji w rejestrze R_{WY} zostanie wynik żądanych w poleceniu zadaniu operacji}.

4) Kodowanie poszczególnych instrukcji

Na podstawie algorytmu obliczeń należy podzielić zaplanowane operacje na mikroinstrukcje, które mają być wykonane w poszczególnych mikrocyklach i zakodować je zgodnie z tabelami 9.2., 9.3. i 9.5.

Sposób zakodowania mikroinstrukcji (w poszczególnych mikrocyklach), potrzebnych do wykonania działań przedstawionych powyżej podano w tablicy 9.6.

5) Przygotowanie programu

Zadane obliczenia można wykonać w zestawie laboratoryjnym w różnych trybach pracy. Jeżeli chcemy to zrobić w trybie **Program**, musimy wcześniej dokonać zapisu w pamięci programu R_P . W tym przykładowym rozwiązaniu instrukcje zostały tak zaprojektowane, że aby zrealizować zadane polecenia, należy wszystkie instrukcje wykonać w takiej kolejności, w jakiej zostały zapisane w pamięci RAM. W takiej też kolejności należy je zapisać do pamięci programu R_P .

Dane do zapisania w pamięci programu R_P przedstawiono w tabeli 9.7.

UWAGA:

Instrukcje w pamięci programu R_P nie muszą być zapisywane w takiej kolejności, jak zostały zapisane w pamięci RAM. Kolejność ich przywoływania w R_P może być inna, w zależności od potrzeb i oczywiście od sposobu ich zaprojektowania.

operacja	I ₂	I ₁	I ₀	C ₁	C ₀	C _T	B _T	A _T	C _C	B _C	A _C	W ₁	W ₂
a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X
				0	1	1	0	1	0	1	0	X	X
				1	0	0	1	0	0	0	1	X	X
				1	1	1	0	1	0	1	0	X	X
b	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
				1	0	0	1	0	1	0	1	X	1
				1	1	1	0	0	0	1	1	X	X
c	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	1	1	1	0	0	0	1
				1	0	1	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	0	1	1	X	X
d	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
				1	0	1	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	0	0	1	X	X
e	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
				0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
				1	0	0	1	0	1	0	0	X	0
				1	1	1	0	0	0	1	0	X	X
f	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
				1	0	0	1	0	1	0	1	X	1
				1	1	1	0	0	0	1	0	X	X
g	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
				1	0	0	0	1	1	0	1	X	0
				1	1	1	0	0	1	1	0	X	X
h	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
				0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
				1	0	0	1	1	1	0	1	0	1
				1	1	1	0	0	1	1	0	X	X

Tabela.9.6. Tabela z danymi do zaprogramowania pamięci RAM – dla przykładowego rozwiązania zadania projektowego.

NR operacji	kod instrukcji		
	I ₂	I ₁	I ₀
1	0	0	0
2	0	0	1
3	0	1	0
4	0	1	1
5	1	0	0
6	1	0	1
7	1	1	0
8	1	1	1

Tabela.9.7. Tabela z danymi do zapisania w pamięci programu R_P – dla przykładowego rozwiązania zadania projektowego.